
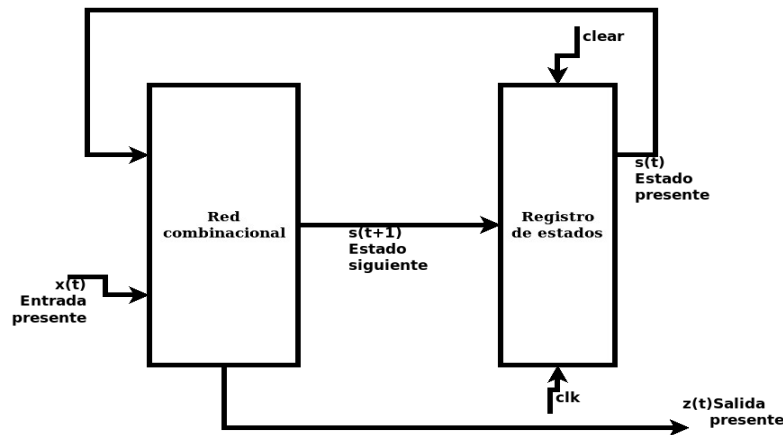


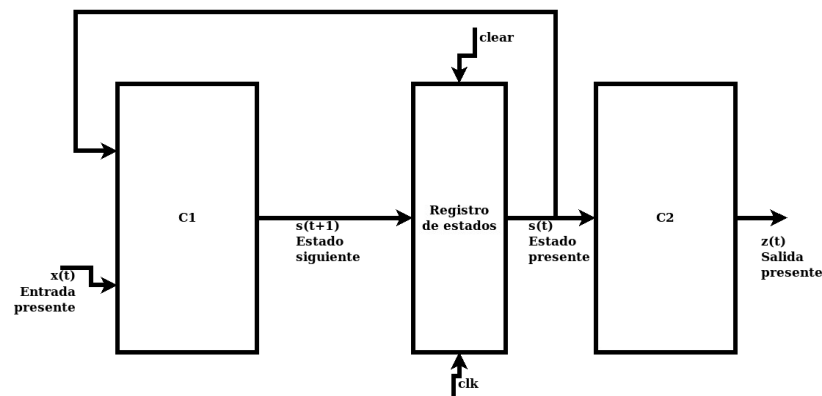
Una red secuencial canónica puede ser descrita por el diagrama de la figura:



Para representar y describir el modelo de la máquina de estados en un lenguaje de hardware, es conveniente añadir dos bloques combinacionales, como muestra la figura para la **máquina de Moore**, en donde la salida presente  $z(t)$  depende sólo del estado presente :



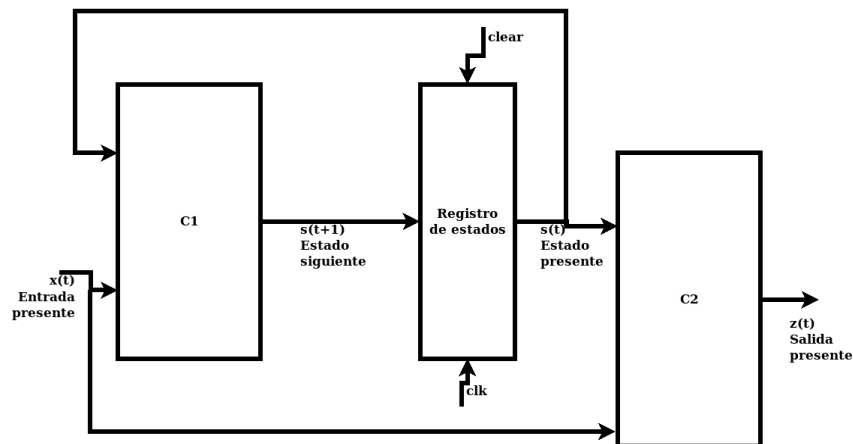Esta máquina de estados en la cuál la salida presente  $z(t)$  depende del estado presente  $s(t)$  y de la entrada presente  $x(t)$ , se llama **máquina de Mealy**.




## Máquinas de estados finitos

JLB<sup>®</sup>

**Ejemplo 1:** Diseñar una máquina de estados finitos que envíe un “1” lógico cuando detecte la secuencia 1101. Elaborar su diagrama de estados y posteriormente su código en VHDL, usando el modelo de Moore y luego el de Mealy.

Diagrama de estados del modelo de **Moore**:

 

**Código en VHDL:**

Librerías:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; --Incluir esta librería para el prescaler
```

Entidad:

```
entity Seq_detect is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
          reset : in  STD_LOGIC;
          input : in  STD_LOGIC;
          clk_1Hz : out std_logic; --Salida temporal para visualizar el reloj
          output : out  STD_LOGIC);
end Seq_detect;
```

Señales intermedias:

```
architecture Behavioral of Seq_detect is
    --Señales y tipos para los estados
    type state_type is (s0,s1,s2,s3,s4);
    signal present_state, next_state : state_type;

    --Señales temporales para el prescaler
    signal count : std_logic_vector(25 downto 0);
    signal slow_clk : std_logic;
```

## Divisor de frecuencia a 1 Hz:

```
begin
--Prescaler o divisor de frecuencia
  count <= count+1 when rising_edge(clk);
  slow_clk <= count(25);
  clk_1Hz <= slow_clk;
```

## Bloque de registro de estados:

```
--Proceso secuencial
state_register: process (slow_clk, reset)
begin
  if (reset = '1') then
    present_state <= s0;
  elsif (rising_edge(slow_clk)) then
    present_state <= next_state;
  end if;
end process state_register;
```

## Bloque del proceso combinacional de entrada C1:

```
--Proceso combinacional 1
C1: process (present_state, input)
begin
  case present_state is
    when s0 =>
      if (input = '1') then
        next_state <= s1;
      else
        next_state <= s0;
      end if;
    when s1 =>
      if (input = '1') then
        next_state <= s2;
      else
        next_state <= s0;
      end if;
    when s2 =>
      if (input = '0') then
        next_state <= s3;
      else
        next_state <= s2;
      end if;
    when s3 =>
      if (input = '1') then
        next_state <= s4;
      else
        next_state <= s0;
      end if;
    when s4 =>
      if (input = '0') then
        next_state <= s0;
      else
        next_state <= s2;
      end if;
    when others =>
      null;
  end case;
end process C1;
```

### Proceso combinacional de salida C2:

```
--Proceso combinacional 2
C2: process (present_state)
begin
    if (present_state = s4) then
        output <= '1';
    else
        output <= '0';
    end if;
end process C2;

end Behavioral;
```

## Asignación de pines en la tarjeta **BASYS2**:

```
NET "clk" LOC = "B8";
NET "clk_1Hz" LOC = "M11"; //LD1 indica reloj de 1Hz
NET "reset" LOC = "G12"; //BTN0
NET "input" LOC = "C11"; //BTN1
NET "output" LOC = "M5"; //LD0 Indica salida
```

Diagrama general de la solución:


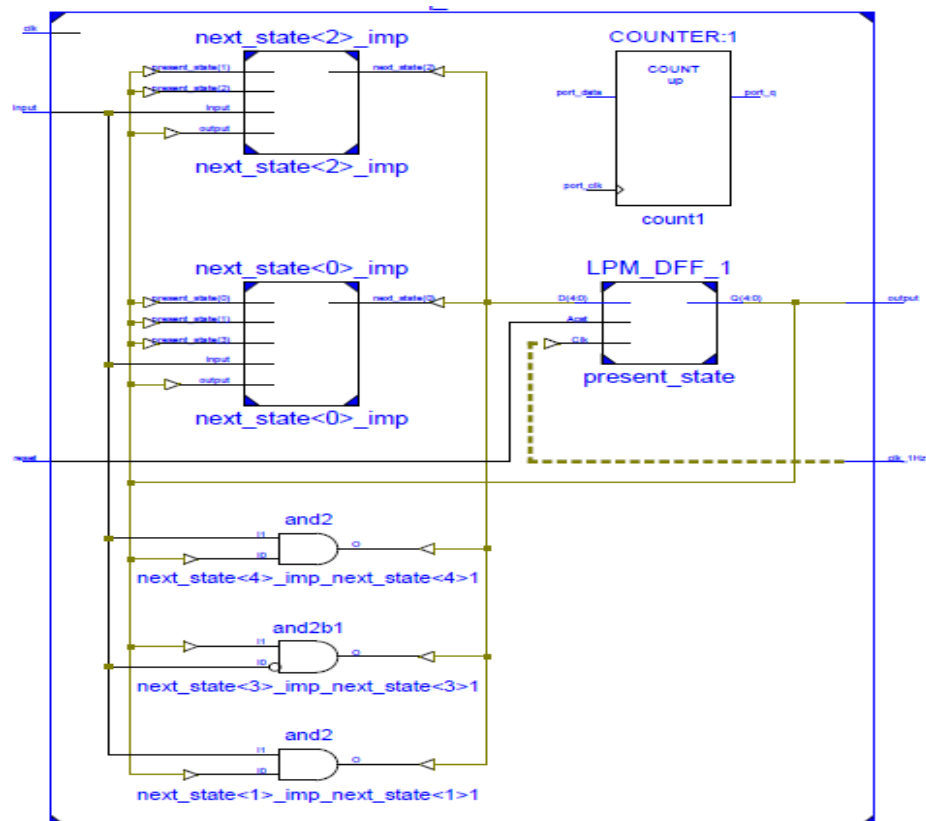


Diagrama de estados del modelo de *Mealy*:

 

Es importante entender que el valor de salida desplegado es la salida combinacional que depende de la entrada y del estado presente. Esto significa que la salida nunca tendrá registro (latch). Si queremos que el valor se mantenga, podemos añadir un flip-flop a la salida. Una manera equivalente de hacerlo en VHDL, es sustituir el componente combinacional (C2) por un componente secuencial.

**Código en VHDL:**

Librerías:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; --Incluir esta librería para el prescaler

```

Entidad:

```

entity Seq_detect is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
          reset : in  STD_LOGIC;
          input : in  STD_LOGIC;
          clk_1Hz : out std_logic; --Salida temporal para visualizar el reloj
          output : out  STD_LOGIC);
end Seq_detect;

```

Señales intermedias:

```

architecture Behavioral of Seq_detect is
--Señales y tipos para los estados
    type state_type is (s0,s1,s2,s3);
    signal present_state, next_state : state_type;

--Señales temporales para el prescaler
    signal count : std_logic_vector(25 downto 0);
    signal slow_clk : std_logic;

```

## Divisor de frecuencia a 1 Hz:

```
begin
--Prescaler o divisor de frecuencia
  count <= count+1 when rising_edge(clk);
  slow_clk <= count(25);
  clk_1Hz <= slow_clk;
```

## Bloque de registro de estados:

```
--Proceso secuencial
state_register: process (slow_clk,reset)
begin
  if (reset = '1') then
    present_state <= s0;
  elsif (rising_edge(slow_clk)) then
    present_state <= next_state;
  end if;
end process state_register;
```

## Bloque del proceso combinacional de entrada C1:

```
--Proceso combinacional 1
C1: process (present_state,input)
begin
  case present_state is
    when s0 =>
      if (input = '1') then
        next_state <= s1;
      else
        next_state <= s0;
      end if;
    when s1 =>
      if (input = '1') then
        next_state <= s2;
      else
        next_state <= s0;
      end if;
    when s2 =>
      if (input = '0') then
        next_state <= s3;
      else
        next_state <= s2;
      end if;
    when s3 =>
      if (input = '1') then
        next_state <= s1;
      else
        next_state <= s0;
      end if;
    when others =>
      null;
  end case;
end process C1;
```

Proceso secuencial de salida (C2 sustituido por Seq2 en la máquina de Mealy):

```
--Proceso secuencial 2 para registrar la salida
Seq2: process (slow_clk,reset)
begin
  if (reset = '1') then
    output <= '0';
  elsif (rising_edge(slow_clk)) then
    if ((present_state = s3) and (input = '1')) then
      output <= '1';
    else
      output <= '0';
    end if;
  end if;
end process Seq2;

end Behavioral;
```

Asignación de pines en la tarjeta **BASYS2**:

```
NET "clk" LOC = "B8";
NET "clk_1Hz" LOC = "M11"; //LD1 indica reloj de 1Hz
NET "reset" LOC = "G12"; //BTN0
NET "input" LOC = "C11"; //BTN1
NET "output" LOC = "M5"; //LD0 Indica salida
```

Diagrama general de la solución:

